

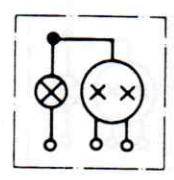
*Inscriba las caracterizaciones de los bornes y conecte el alumbrado principal.*




Faro

Indicador de luz de carretera (luz alta)

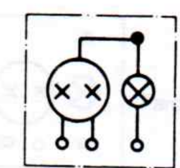

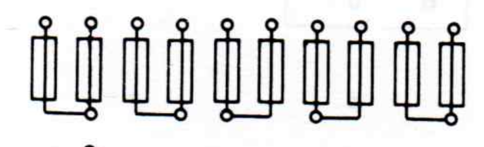

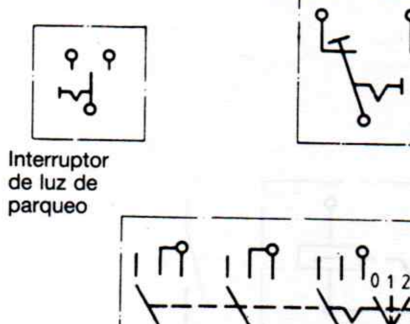


Interruptor de luz de parqueo

Interruptor para cambio de luces

Interruptor de luces de retroceso


Interruptor de luces de freno

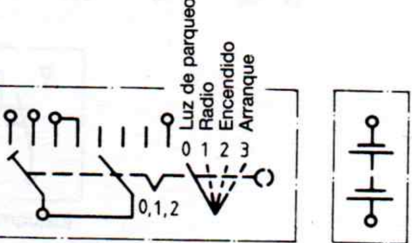



Interruptor de luces


Interruptor de marcha

Acumulador

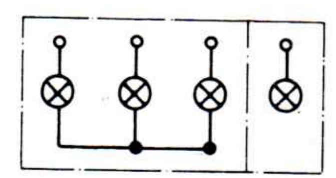


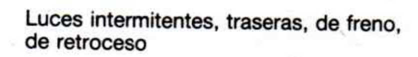

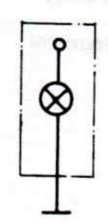Luces intermitentes, traseras, de freno, de retroceso



Luces de placas

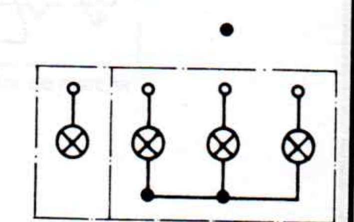

| | | | |
|---|---|---|---|
| 56 | Luz de faros | 57a | Luz de parqueo |
| 56a | Luz de carretera (luces altas) e indicador de luz de carretera | 57l | Luz izquierda de parqueo |
| 56b | Luz de cruce (luces bajas) | 57D | Luz derecha de parqueo |
| 58 | Luz de limitación (de cortesía), trasera, de placas, del tablero | 75 | Radio, encendedor |

**Nombre:**

**Clase:**

# Alumbrado principal